## Materialien zum Praktikum Technische Grundlagen der Informatik

Praktikum 4 Wintersemester 23/24
FBI Lehrende: J.P. Akelbein - K. Kasper - R.S. Mayer - R. Scheitler 15.10.2023

Praktikantln 1 Matrikelnr:

Praktikantln 2 Matrikelnr:

Datum:

Aufgabe 1 durchgeführt:

Aufgabe 2 durchgeführt:

Aufgabe 4 durchgeführt:

Aufgabe 5 durchgeführt:

# Es gehört zu Aufgabe 1, 2, 4 und 5 je ein von Ihnen gezeichneter Schaltplan in das Protokoll!

# Materialien zum Praktikum Technische Grundlagen der Informatik

Themen: UND, ODER, NAND, NOR, XOR, XNOR, Halbaddierer, Volladdierer, KNF, DNF, algebraische Umformungen

#### Aufgabe 1

Hochschule

Erstellen Sie die Wahrheitstabelle für die XNOR-Funktion. Notieren Sie die DNF und die KNF der XNOR-Funktion. Bitte formen Sie eine der beiden Darstellungen algebraisch so um, dass Sie die Schaltung ausschließlich mit NAND-Gattern effizient realisieren können. Realisieren Sie die gefundene Schaltung und überprüfen Sie deren Funktion.

**Hinweis:** Falls Sie Negationen der Eingangsvariablen benötigen, müssen diese nicht mit NAND-Gattern realisiert werden. Sie können hierfür die negierten Ausgänge  $\overline{Q}$  der Eingabetastatur des Digi-Board verwenden.

#### Aufgabe 2

Erstellen Sie die Wahrheitstabelle für die XOR-Funktion. Notieren Sie die DNF und die KNF der XOR-Funktion. Formen Sie eine der beiden Darstellungen algebraisch so um, dass Sie die Schaltung ausschließlich mit NOR-Gattern effizient realisieren können. Bitte realisieren Sie die gefundene Schaltung und überprüfen Sie deren Funktion.

**Hinweis**: Falls Sie Negationen der Eingangsvariablen benötigen, müssen diese nicht mit NOR-Gattern realisiert werden. Sie können hierfür die negierten Ausgänge  $\overline{\mathbb{Q}}$  der Eingabetastatur des Digi-Board verwenden.

#### Materialien zum Praktikum Technische Grundlagen der Informatik

Hochschule Darmstadt

Praktikum 4

Wintersemester 23/24

15.10.2023

FBI

Lehrende: J.P. Akelbein - K. Kasper - R.S. Mayer - R. Scheitler

## Aufgabe 3

Zeigen Sie - im Rahmen Ihrer Vorbereitung - mit Hilfe von algebraischen Umformungen, dass folgende Relation gilt:

$$(\overline{A} \wedge \overline{B} \wedge C) \vee (\overline{A} \wedge B \wedge \overline{C}) \vee (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \overline{B} \wedge \overline{C}) = \mathsf{A} \oplus \mathsf{B} \oplus \mathsf{C}$$

### Aufgabe 4 (Halbaddierer)

Erstellen Sie die Wahrheitstabelle für die Addition von zwei Zahlen (A, B) mit jeweils einem Bit **ohne** Berücksichtigung eines Carry<sub>in</sub> ( $C_{in}$ ). Finden Sie eine effiziente Realisierung für Summe (S) und Carry<sub>out</sub>  $(C_{out})$  des Halbaddierers und überprüfen Sie Ihre Lösung mit Hilfe des Digi-Board.

Hinweis: Die gesuchte Schaltung soll ohne die XOR/XNOR-Bausteine des Digi-Board realisiert werden.

Α	В	S	$C_{out}$

S=

C<sub>out</sub>=

#### Materialien zum Praktikum Technische Grundlagen der Informatik

Hochschule Darmstadt Praktikum 4 Wintersemester 23/24

FBI Lehrende: J.P. Akelbein - K. Kasper - R.S. Mayer - R. Scheitler

15.10.2023

## Aufgabe 5 (Volladdierer)

Erstellen Sie die Wahrheitstabelle für die Addition von zwei Zahlen (A, B) mit jeweils einem Bit unter Berücksichtigung eines Carry<sub>in</sub> ( $C_{in}$ ). Notieren Sie die zugehörige Wahrheitstabelle. Leiten Sie aus der DNF für Summe (S) und Carry<sub>out</sub> ( $C_{out}$ ) auf algebraischem Weg eine Schaltung mit minimaler Komplexität zur Realisierung des Volladdierers ab. Bitte realisieren Sie die von Ihnen gefundene Schaltung und verifizieren Sie deren Funktionalität.

**Hinweise:** Die gesuchte Schaltung soll mit zwei XOR-Gattern, zwei UND-Gattern, einem ODER-Gatter und einer Negation realisiert werden.

Für die Realisierung der XOR-Gatter verwenden Sie bitte die XOR/XNOR-Bausteine des Digi-Board *und entsprechender Negierung*.

Leiten Sie die Ausdrücke für S und  $C_{out}$  auf einem separaten Blatt her.

Α	В	Cin	S	$C_{out}$

S=

C<sub>out</sub>=